



3. HAFTA

BLM320

BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Yrd. Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU

sgorgunoglu@karabuk.edu.tr


KBUZEM



Karabük Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


3. Hafıza yapısı

S-R Flip-Flop

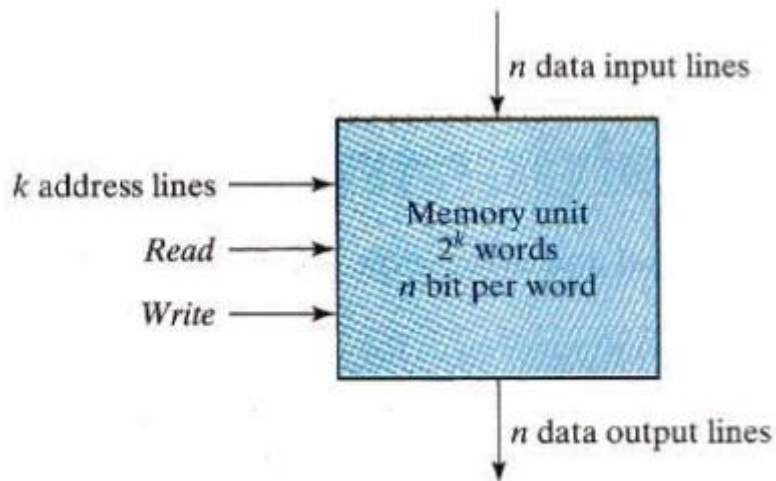

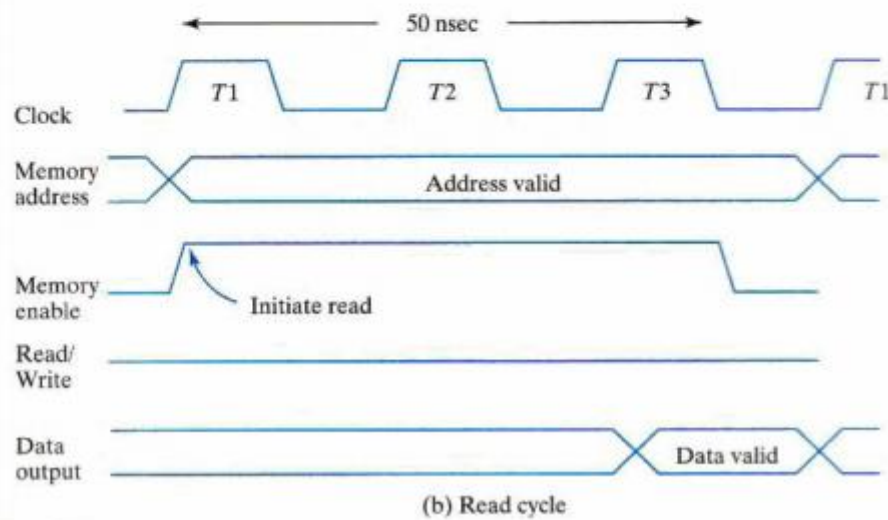 

Memory cycle timing waveforms

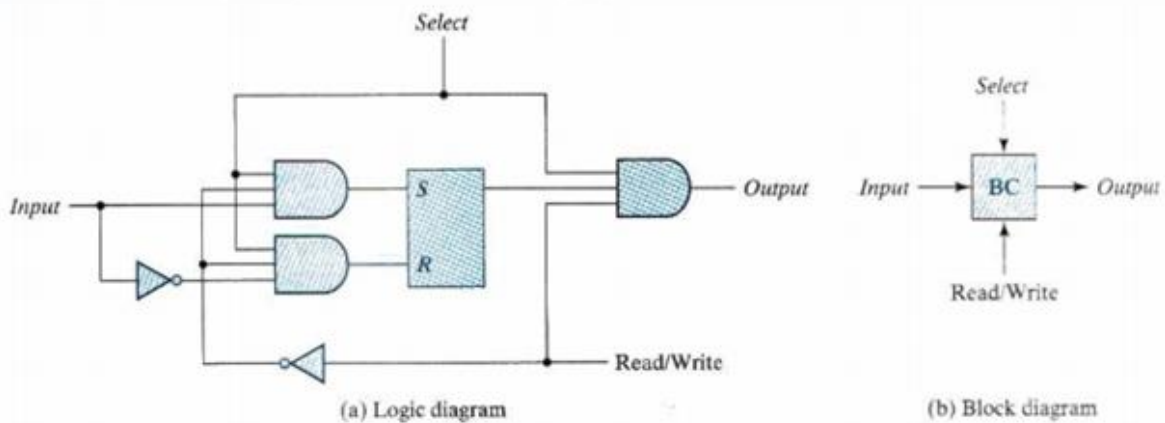

Memory cell



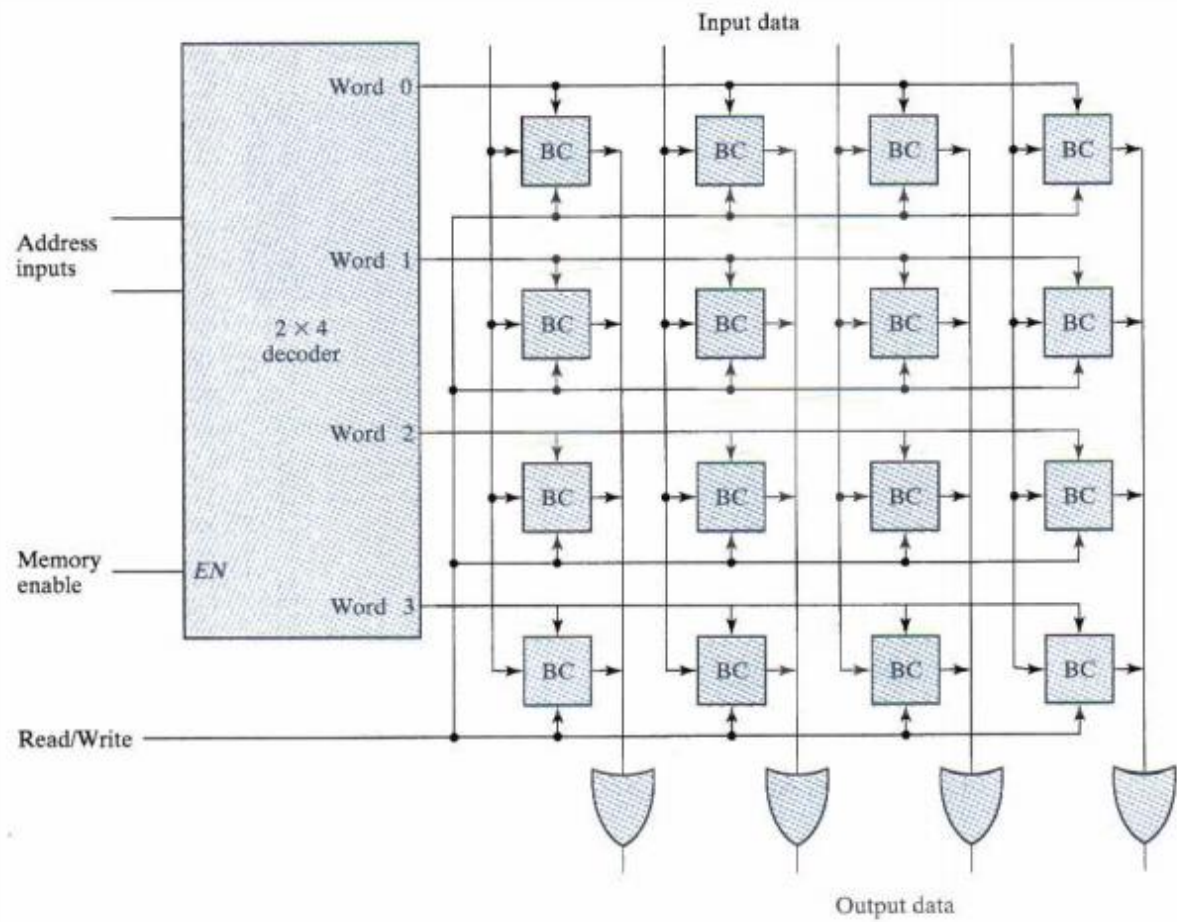


Diagram of a 4×4 RAM

 


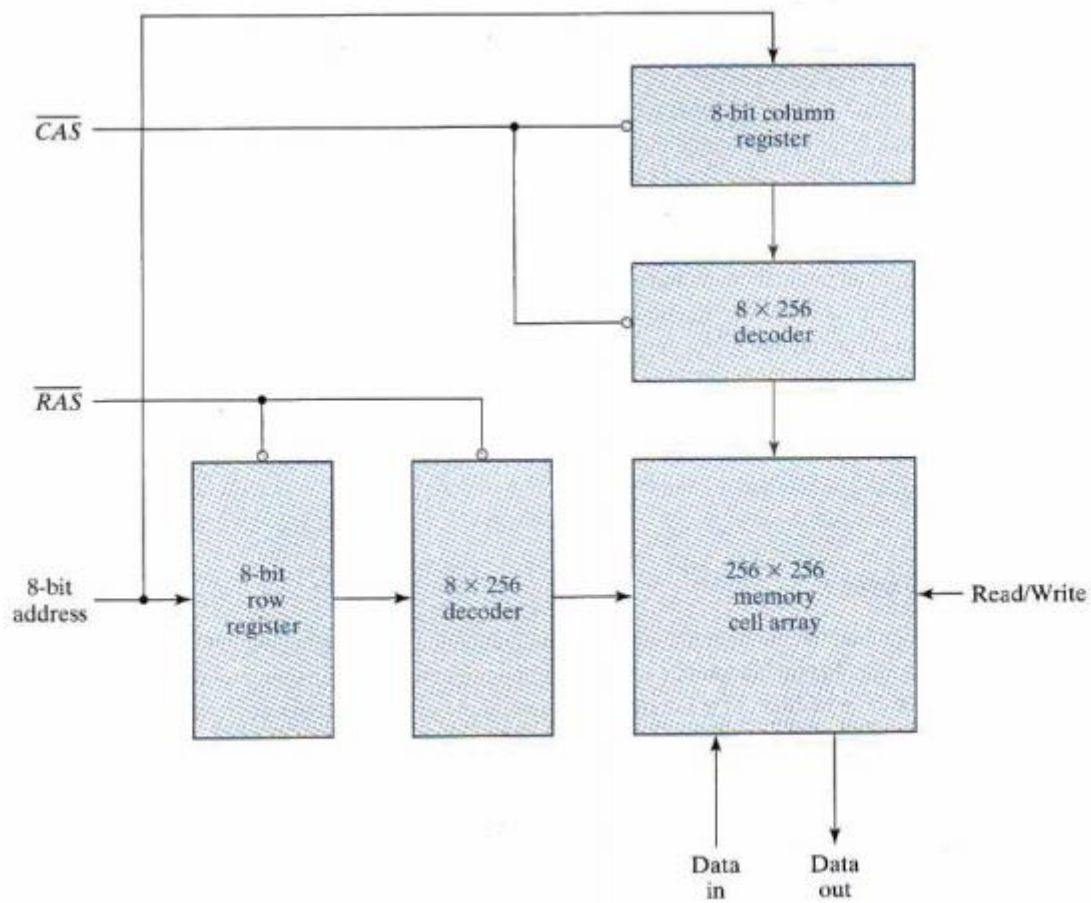Two-dimensional decoding structure for a 1K-word memory




Address multiplexing for a 64K DRAM

 
1. Open-collector output
2. Totem-pole output
3. Three-state output



Open-collector TTL NAND gate

 

 Wired AND of two open collector (oc) gates, $Y=(AB+CD)'$



Open-collector gates forming a common bus line

